
 




LOGIC GATES:

```
21
22
23 module LOGIC_GATES (
24     input a,
25     input b,
26     output and1,
27     output or1,
28     output not1,
29     output xor1,
30     output xnor1
31 );
32     //dataflow or data modelling
33     assign and1=a&b;
34     assign or1=a|b;
35     assign not1=~a;
36     assign xor1=a^b;
37     assign xnor1=a~^b;
38 endmodule
39
```

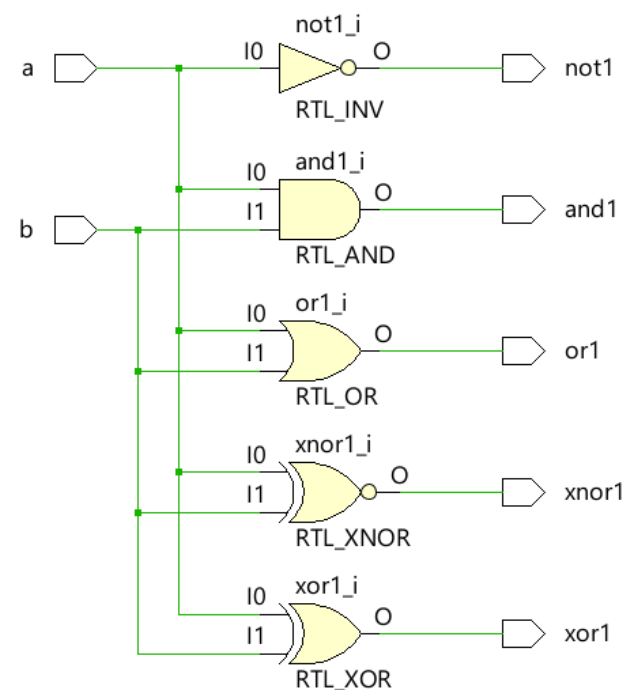

HALF ADDER:
 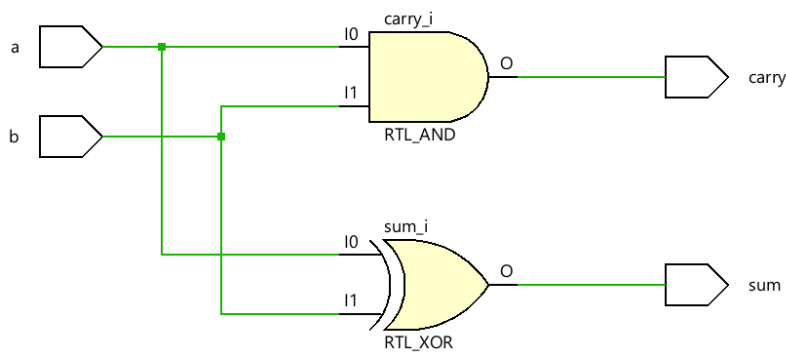
```
22
23 module HALF_ADDER(
24     input a,
25     input b,
26     output sum,
27     output carry
28 );
29     assign sum=a^b;
30     assign carry=a & b;
31 endmodule
32
```





FULL ADDER:

```

22
23 module FULL_ADDER(
24     input a,
25     input b,
26     input cin,
27     output sum,
28     output cout
29 );
30     assign sum=a^b^cin;
31     assign cout=(a&b) | (cin&(a^b));
32 endmodule
33

```

 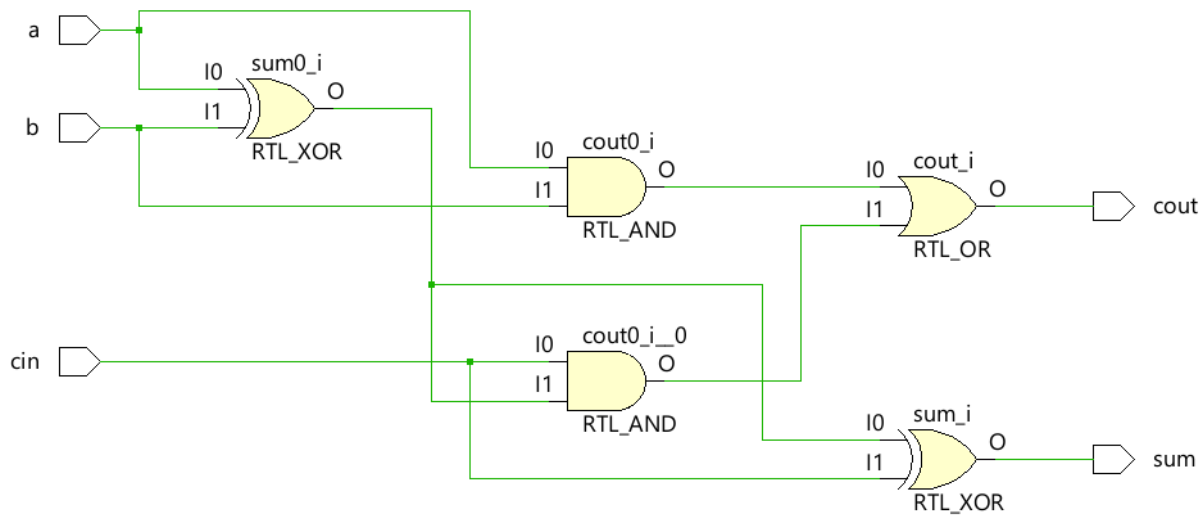

4*1 MULTIPLEXER:

```
22
23 module MUX_4_1(
24     input d0,
25     input d1,
26     input d2,
27     input d3,
28     input [1:0] s,
29     output y
30 );
31     reg y;
32     always@(s)
33     begin
34         case (s)
35             2'b00 : y=d0;
36             2'b01 : y=d1;
37             2'b10 : y=d2;
38             2'b11 : y=d3;
39         endcase
40     end
41 endmodule
42
```

